

Obligatorisk oppgave 1

Nicklas M. Hamang

Nicklash

INF1400

H2012

gruppe 1

Nicklas M. Hamang

Sannhetstabell.

x_0	x_1	x_2		a	b	c	d	e	f	g
0	0	0		1	1	1	1	1	1	0
0	0	1		0	1	1	0	0	0	0
0	1	0		1	1	0	1	1	0	1
0	1	1		1	1	1	1	0	0	1
1	0	0		0	1	1	0	0	1	1
1	0	1		1	0	1	1	0	1	1
1	1	0		0	0	1	1	1	1	1
1	1	1		x	x	x	x	x	x	x

Funksjoner:

$$a = x'y + xzy' + x'z'$$

$$b = x' + y'z'$$

$$c = x'z + xz'$$

$$d = x'z' + x'y + yz' + xy'z$$

$$e = x'z' + yz'$$

$$f = y'z' + xy' + xz'$$

$$g = yx' + xy' + xz'$$

Karnaugh på neste side.

